
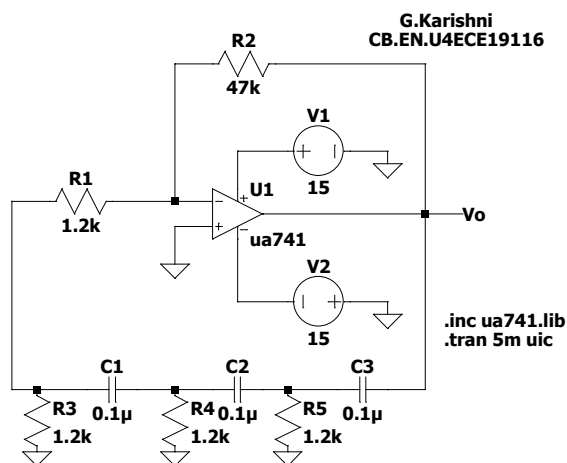


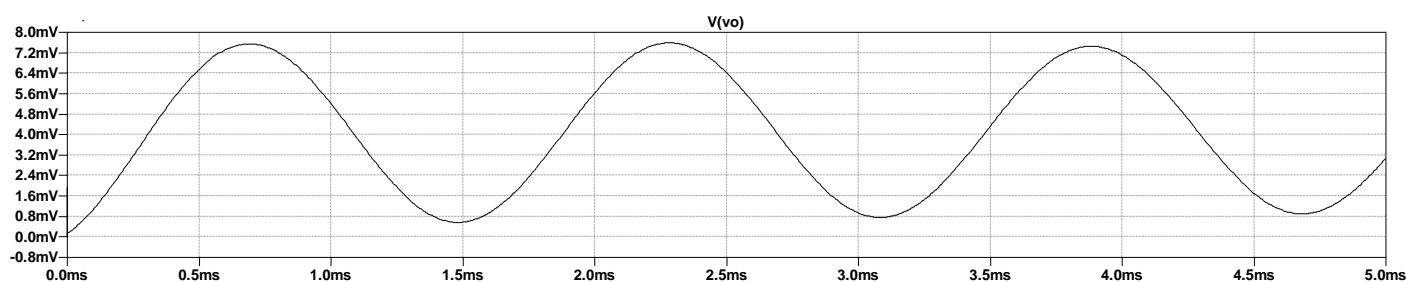
For  $R=680\ \Omega$ ,  $C=0.1\ \mu\text{F}$ ,  $R_1=1.2\ \text{k}\Omega$ ,  $R_f=47\ \text{k}\Omega$




Output waveform




For frequency 500Hz

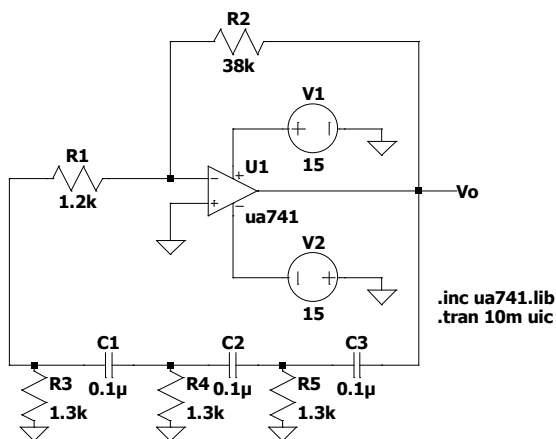


Output waveform

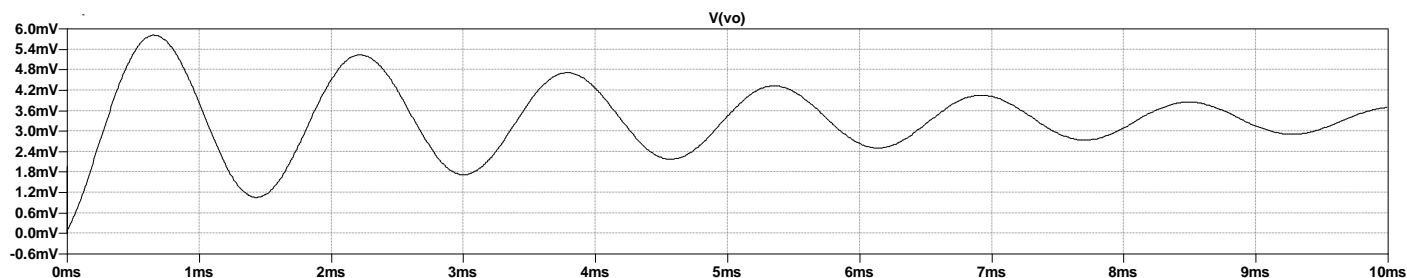


For frequency 250Hz

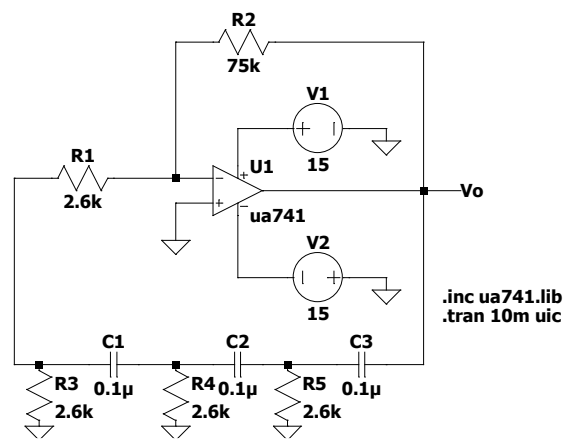

Output waveform

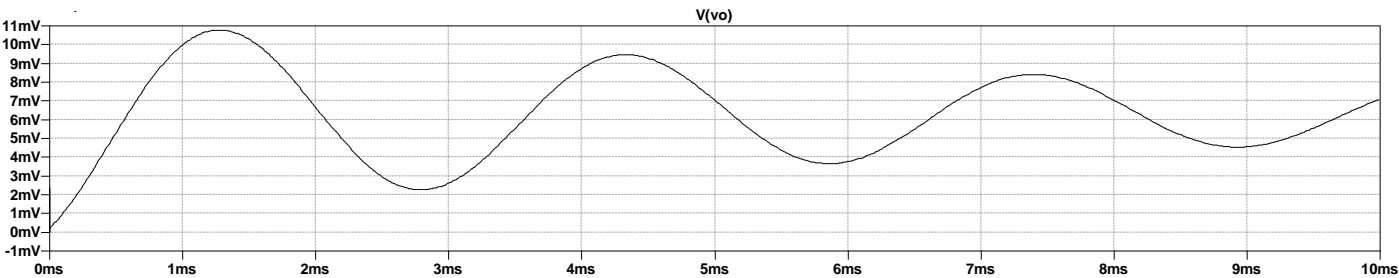

For frequency 2kHz

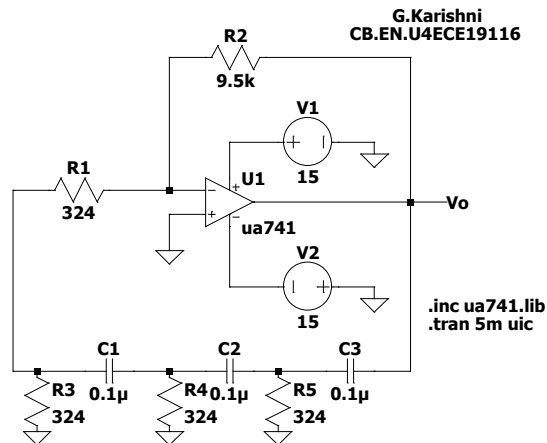

Output waveform

